
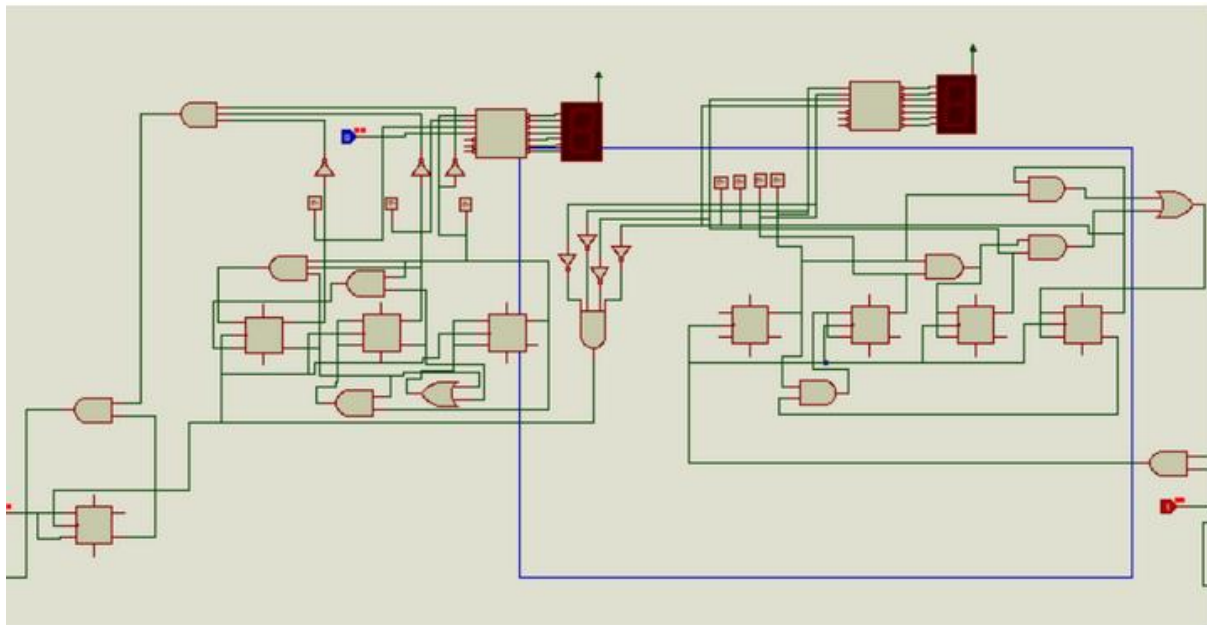


## PRACTICA 5


### CONTADOR DE MINUTOS Y SEGUNDOS

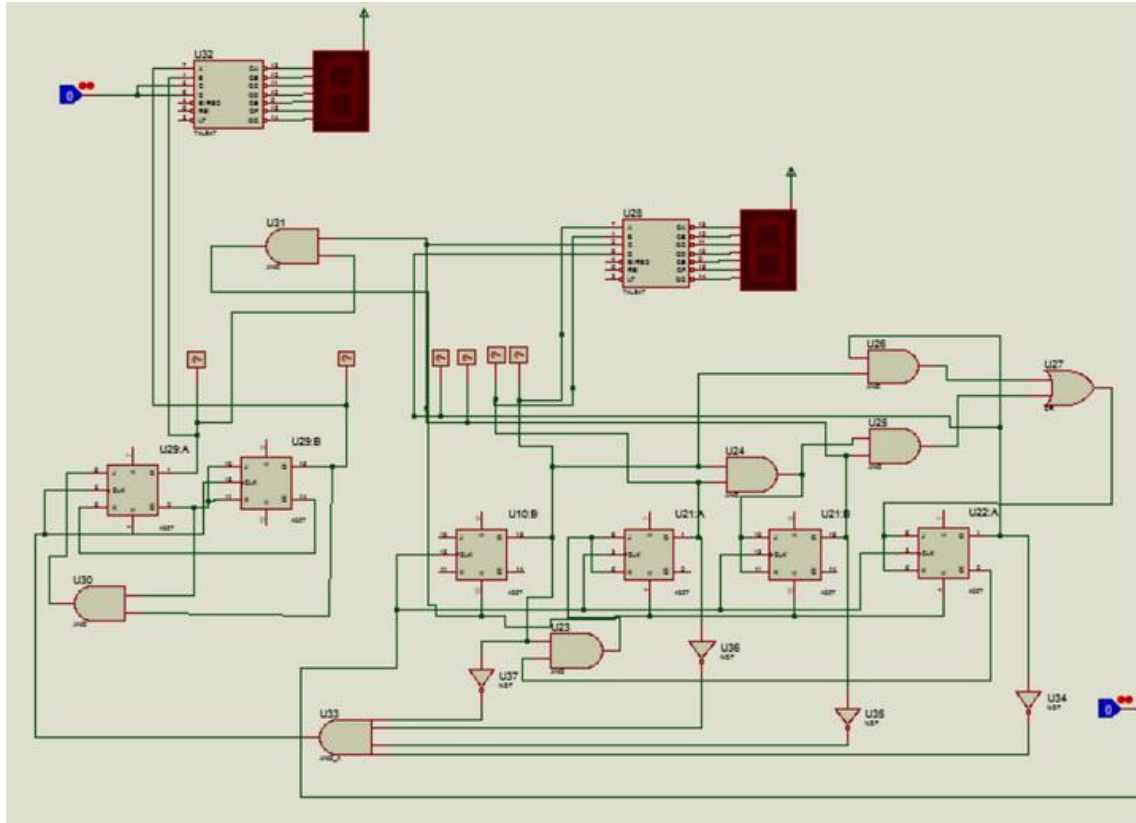

## CONTADOR DE HORAS




## DIVIDOR DE FRECUENCIA

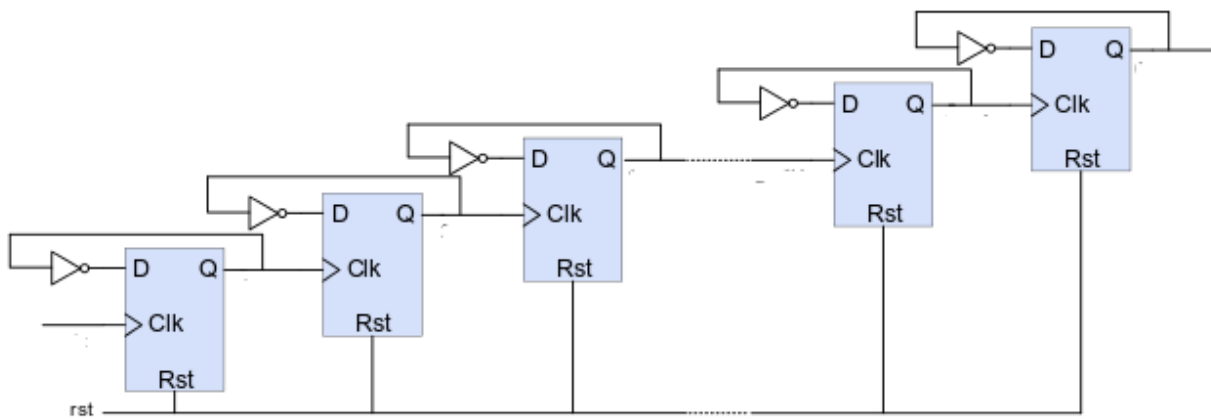
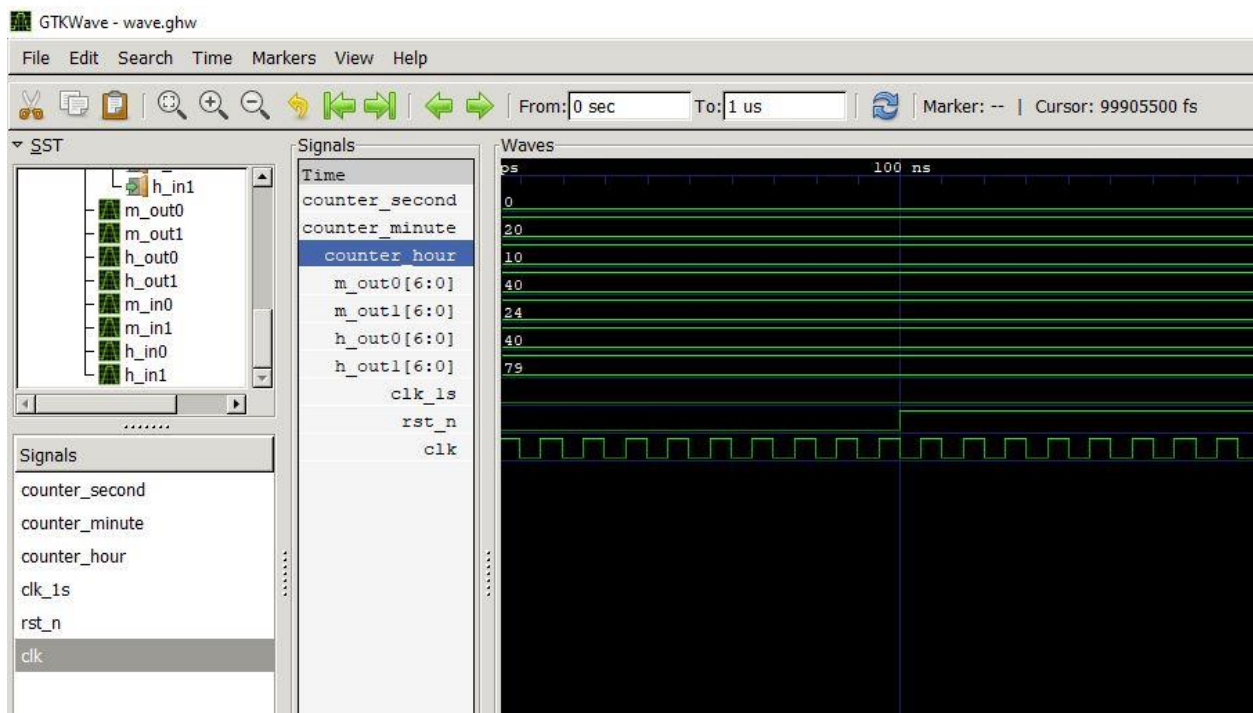
## CAPTURAS EJECUCION Y SIMULACIÓN

```
PS C:\Users\danyrc\Desktop\Tec Feb-Junio 2020\Lab de Sistemas Digitales\Practica 5\WHDLS> ghd1 -a clk_div.vhd1
PS C:\Users\danyrc\Desktop\Tec Feb-Junio 2020\Lab de Sistemas Digitales\Practica 5\WHDLS> ghd1 -e clk_div
PS C:\Users\danyrc\Desktop\Tec Feb-Junio 2020\Lab de Sistemas Digitales\Practica 5\WHDLS> ghd1 -a bin2hex.vhd1
PS C:\Users\danyrc\Desktop\Tec Feb-Junio 2020\Lab de Sistemas Digitales\Practica 5\WHDLS> ghd1 -e bin2hex
PS C:\Users\danyrc\Desktop\Tec Feb-Junio 2020\Lab de Sistemas Digitales\Practica 5\WHDLS> ghd1 -a digital_clock.vhd1
PS C:\Users\danyrc\Desktop\Tec Feb-Junio 2020\Lab de Sistemas Digitales\Practica 5\WHDLS> ghd1 -e digital_clock
PS C:\Users\danyrc\Desktop\Tec Feb-Junio 2020\Lab de Sistemas Digitales\Practica 5\WHDLS> ghd1 -a tb_digital_clock.vhd1
PS C:\Users\danyrc\Desktop\Tec Feb-Junio 2020\Lab de Sistemas Digitales\Practica 5\WHDLS> ghd1 -r tb_digital_clock --wave=wave.ghw --stop-time=1000ns
```



V